

O módulo *Keyboard Reader* é constituído por três blocos principais: *i*) o descodificador de teclado (*Key Decode*); *ii*) o bloco de armazenamento (designado por *Ring Buffer*); e *iii*) o bloco de entrega ao consumidor (designado por *Output Buffer*), de acordo com o diagrama representado na Figura 1. Neste caso o módulo *Control*, implementado em software, é a entidade consumidora.

 


Figura 1: Diagrama de blocos do módulo *Keyboard Reader*

1 Key Decode

O bloco *Key Decode* implementa um descodificador de um teclado matricial 4x3 por hardware, sendo constituído por três sub-blocos: *i*) um teclado matricial de 4x3; *ii*) o bloco *Key Scan*, responsável pelo varrimento do teclado; e *iii*) o bloco *Key Control*, que realiza o controlo do varrimento e o controlo de fluxo, conforme o diagrama de blocos representado na Figura 2a.

O controlo de fluxo de saída do bloco *Key Decode* (para o módulo *Key Buffer*), define que o sinal K_{val} é ativado quando é detetada a pressão de uma tecla, sendo também disponibilizado o código dessa tecla no barramento $K_{0:3}$. Apenas é iniciado um novo ciclo de varrimento ao teclado quando o sinal K_{ack} for ativado e a tecla premida for libertada. O diagrama temporal do controlo de fluxo está representado na Figura 2b.


O bloco *Key Scan* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na Figura 3.

[Adicionar a justificação da opção tomada.]


O bloco *Key Control* foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na Figura 4.

[Adicionar a descrição da solução apresentada.]

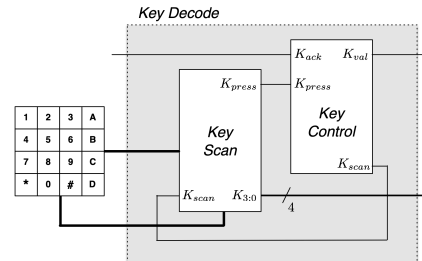A descrição hardware do bloco *Key Decode* em *VHDL* encontra-se no Anexo A.3.



(a) Diagrama de blocos

 

(b) Diagrama temporal

Figura 2: Bloco *Key Decode*

 


Figura 3: Diagrama de blocos do módulo *Key Scan*

2 Key Buffer

O bloco *Ring Buffer* implementa uma estrutura de dados para armazenamento de teclas com disciplina FIFO (*First In First Out*), com capacidade de armazenar até oito palavras de quatro bits.

A escrita de dados no *Ring Buffer* inicia-se com a ativação do sinal DAV (*Data Available*) pelo sistema produtor, neste caso pelo *Key Decode*, indicando que tem dados para serem armazenados. Logo que tenha disponibilidade para armazenar in-



Figura 4: Máquina de estados do *Key Control*

formação, o *Ring Buffer* escreve os dados $D_{0:3}$ em memória. Concluída a escrita em memória ativa o sinal *DAC* (*Data Accepted*) para informar o sistema produtor que os dados foram aceites. O sistema produtor mantém o sinal *DAV* ativo até que *DAC* seja ativado. O *Ring Buffer* só desativa *DAC* depois de *DAV* ter sido desativado.

A implementação do *Ring Buffer* é baseada numa memória RAM (*Random Access Memory*). O endereço de escrita/leitura, selecionado por *put(get)*, definido pelo bloco *Memory Address Control* (MAC) composto por dois registos, que contêm o endereço de escrita e leitura, designados por *putIndex* e *getIndex* respetivamente. O MAC suporta assim ações de *incPut* e *incGet*, gerando informação se a estrutura de dados está cheia (*Full*) ou se está vazia (*Empty*). O bloco *Ring Buffer* procede à entrega de dados à entidade consumidora, sempre que esta indique que está disponível para receber, através do sinal *Clear To Send* (CTS). Na Figura 6 é apresentado o diagrama de blocos para a estrutura do bloco *Ring Buffer*.

3 ...

4 Conclusões

A VHDL

A.1 KeyBoard Reader

A.2 KeyBoard Reader

```
component ficheiro1 is
port (
    CLK : in std_logic;
    RESET : in std_logic;
    SET : in std_logic;
    D : in std_logic;
    EN : in std_logic;
    Q : out std_logic);
end component;
```

A.3 Key Decode

```
component ficheiro2 is
port (
    CLK : in std_logic;
    RESET : in std_logic;
    SET : in std_logic;
    D : in std_logic;
    EN : in std_logic;
    Q : out std_logic);
end component;
```

A.4 Key Scan

A.5 ...

B *Kotlin*

B.1 HAL

Algoritmo 1: HAL - Hardware Abstract Layer

```
object HAL {  
    // Inicia o objeto  
    fun init()  
    {  
  
        // Retorna 'true' se o bit definido pela mask esta com o valor logico '1' no UsbPort  
        fun isBit(mask: Int): Boolean  
        {  
        }  
  
        // Retorna os valores dos bits representados por mask presentes no UsbPort  
        fun readBits(mask: Int): Int  
        {  
        }  
  
        // Escreve nos bits representados por mask os valores dos bits correspondentes em value  
        fun writeBits(mask: Int, value: Int)  
        {  
        }  
  
        // Coloca os bits representados por mask no valor logico '1'  
        fun setBits(mask: Int)  
        {  
        }  
  
        // Coloca os bits representados por mask no valor logico '0'  
        fun clrBits(mask: Int)  
        {  
        }  
    }  
}
```

B.2 KBD

Algoritmo 2: KBD

```
// Ler teclas. Funcoes retornam '0'..'9', 'A'..'D', '#', '*' ou NONE.  
object KBD {  
    const val NONE = 0;  
  
    // Inicia a classe  
    fun init()  
    {  
    }  
  
    // Retorna de imediato a tecla premida ou NONE se nao ha tecla premida.  
    fun getKey(): Char  
    {  
    }  
  
    // Retorna a tecla premida, caso ocorra antes do 'timeout' (em milissegundos),  
    // ou NONE caso contrario.  
    fun waitKey(timeout: Long): Char  
    {  
    }  
}
```