

O módulo *Keyboard Reader* é constituído por três blocos principais: *i*) o decodificador de teclado (*Key Decode*); *ii*) o bloco de armazenamento (designado por *Ring Buffer*); e *iii*) o bloco de entrega ao consumidor (designado por *Output Buffer*), de acordo com o diagrama representado na Figura 1. Neste caso, o módulo *Control*, implementado em software, é a entidade consumidora. Este módulo tem como seus componentes, *Key Decode*, *Ring Buffer* e *Output Buffer*, todos internamente ligados e que transmitem os valores $Q_{3:0}$ e D_{val} ao *Usb-Port*, como apresentado na figura 1

 


Figura 1: Diagrama de blocos do módulo *Keyboard Reader*


1 Keyboard Reader

1.1 Key Decode


O bloco *Key Decode* implementa um decodificador de um teclado matricial 4x4 por *hardware*, sendo constituído por três sub-blocos: *i*) um teclado matricial de 4x4; *ii*) o bloco *Key Scanner*, responsável pelo varrimento do teclado; e *iii*) o bloco *Key Control*, que realiza o controlo do varrimento e o controlo de fluxo, conforme o diagrama de blocos representado na Figura 2a.

O controlo de fluxo de saída do bloco *Key Decode*, (para o módulo *Control*), define que o sinal K_{val} é ativado quando é detetada a pressão de uma tecla, sendo também disponibilizado o código dessa tecla no barramento $K_{0:3}$. Apenas é iniciado um novo ciclo de varrimento ao teclado quando o sinal K_{ack} for ativado e a tecla premida for libertada. O diagrama temporal do controlo de fluxo está representado na Figura 2b.

 O bloco *Key Scanner* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na Figura 3. Para este bloco, foi escolhida a 3ª versão, devido ao menor número de clocks necessários para fazer o varrimento de todas as 16 teclas presentes no teclado (4).




 (a) Diagrama de blocos do módulo *Key Decode*



(b) Diagrama temporal

Figura 2: Bloco *Key Decode*

 

versão III

Figura 3: Diagrama de blocos do módulo *Key Scanner*

O bloco *Key Control* foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na Figura 4, de acordo com o funcionamento esperado do *KeyDecode*, acima mencionado.

A descrição *hardware* dos blocos *Key Reader*, *Key Decode*, *Key Scanner* e *Key Control* em *VHDL* encontra-se nos anexos *VHDL*.

 


Figura 4: Máquina de estados do *Key Control*.
As linhas a laranja e azul representam o valor *false* e *true* respetivamente.

1.2 Ring Buffer

O bloco *Ring Buffer* é responsável pelo armazenamento temporário dos códigos das teclas premidas, implementando uma disciplina de acesso FIFO (*First In, First Out*). A estrutura tem capacidade para armazenar até 16 palavras de 4 bits, garantindo que os dados são entregues à entidade consumidora na mesma ordem em que foram rece-

bidos.

A operação do *Ring Buffer* inicia-se quando o bloco produtor (*KeyDecode*) ativa o sinal **DAV** (*Data Available*), indicando a existência de um novo código a armazenar. Quando o *Ring Buffer* estiver pronto para receber dados, este grava o valor presente no barramento $D_{3:0}$ e ativa o sinal **DAC** (*Data Accepted*) como resposta. O sinal **DAV** deve permanecer ativo até o **DAC** ser ativado. Por sua vez, o *Ring Buffer* apenas desativa o sinal **DAC** após **DAV** ser desativado, assegurando a transferência segura dos dados.

A implementação do *Ring Buffer* assenta numa memória RAM, com dois ponteiros de acesso geridos pelo bloco *MAC* (*Memory Address Control*): o **putIndex** para escrita e o **getIndex** para leitura. Estes índices são controlados por sinais de incremento (**incPut** e **incGet**), e o bloco MAC também é responsável por determinar os estados de **cheio** (**Full**) e **vazio** (**Empty**) da estrutura.

Este componente, MAC tem o seu diagrama de blocos representado na figura 5.

 


Figura 5: Diagrama da Blocos do MAC do *Ring Buffer*.

A entrega dos dados ao consumidor só é realizada quando este sinaliza disponibilidade através do sinal **CTS** (*Clear To Send*). O funcionamento global é ilustrado no diagrama da Figura 6 e a estrutura interna do Ring Buffer é representada pela figura 7.

 


Figura 6: Diagrama da State machine do controlador do *Ring Buffer*.

1.3 Output Buffer

O bloco *Output Buffer* estabelece a ligação final entre os dados armazenados e o módulo consumidor (*Control*). Este buffer atua como registo de saída, recebendo os dados provenientes do *Ring Buffer* e disponibilizando-os ao sistema.

Quando o *Output Buffer* está pronto para receber novos dados, ativa o sinal **OBfree**. Nesse momento, o *Ring Buffer*, ao detetar este estado e tendo dados disponíveis, realiza a transferência de uma palavra ativando o sinal **Wreg**, após o que o *Output Buffer* armazena o valor e desativa **OBfree**.

Após a finalização da transferência de dados do *Ring Buffer*, o *Output Buffer* vai para um estado com **Dval**.

O módulo consumidor (*Control*) monitoriza este sinal **Dval**, que indica a presença de dados válidos no *Output Buffer*. Quando este sinal se encontra ativo, o *Control* lê os dados e ativa o sinal **ACK** para confirmar a receção. Após esta confirmação, o *Output Buffer* invalida os dados (desativando **Dval**) e espera que o sinal de ACK volte a 0 para depois voltar a sinalizar disponibilidade (reativando **OBfree**).

O ciclo completo garante a sincronização correta

 


Figura 7: Diagrama de blocos do *Ring Buffer*

entre a receção e o consumo dos dados, e está representado graficamente na Figura 8.

 


Figura 8: Diagrama de blocos do *Output Buffer*.

2 Control - Software

A componente de *Control*, desenvolvida em Kotlin, implementa a lógica de alto nível do sistema de jogo da roleta, interagindo com os periféricos (teclado, LCD, display da roleta) através de módulos especializados. Esta arquitetura modular e bem separada permite manter o código coeso, testável e facilmente extensível.

2.1 UsbPort

O módulo `UsbPort` é a base da comunicação entre o sistema de software e o hardware. Representa uma abstração das portas de entrada e saída da interface USB simulada, permitindo manipular diretamente os bits definidos pelo ficheiro `rouletteGame.simul`.

Este módulo define as máscaras associadas aos sinais de controlo e dados utilizados pelos periféricos, como o teclado e o LCD.

2.2 HAL - Hardware Abstraction Layer

Acima do `UsbPort` constrói-se o módulo `HAL`, que fornece um conjunto de funções para interação com os bits provenientes do hardware.

Entre as principais funções destacam-se:

- `init()` — Inicializa o `HAL`;
- `readBits(mask)` - retorna o valor dos bits representados por `mask`,
- `writeBits(mask, value)` - escreve o valor de `value` nos bits representados por `mask`;
- `setBits(mask)`- escreve o valor lógico '1' na `mask`,
- `clrBits(mask)` - escreve o valor lógico '0' na `mask`,
- `isBit(mask)` - retorna `true` ou `false` dependendo do valor lógico do bit.

Este módulo assegura a leitura e escrita nos bits corretos do sistema, escondendo os detalhes do acesso direto às portas USB simuladas.

2.3 KBD - Interface do Teclado

O módulo `KBD` representa a interface lógica do teclado 4x4, fazendo uso do `HAL` para identificar os sinais K_{val} e $K_{3:0}$. Através da correspondência dos códigos recebidos com caracteres, permite obter a tecla premida.

Funções principais:

- `getKey()` — Retorna o último valor lido (ou `NONE`);
- `waitKey(timeout)` — Espera por uma tecla com limite de tempo.

São suportadas as teclas de '0' a '9', 'A' a 'D', '*' e '#'.